

Latches

Práctica 2: Lógica Digital - Secuenciales
Parte 2


Segundo Cuatrimestre 2024

Sistemas Digitales
DC - UBA

Son circuitos que permiten *trabar o asegurar* el valor de su salida

- Permiten el cambio de sus salidas según el **nivel** de las entradas.
- Utilizan **realimentación**


Ejemplo:

 

Latch RS (Reset-Set)

Analicemos el ejemplo anterior:

Latch RS **implementado con NOR**:

 

Con $S, R = (1, 1)$:


- El valor de las salidas es inconsistente con la especificación
- El valor de las salidas depende de la implementación. **Tarea:** implementar con NANDs

¹ Q^* o \overline{Q}^* refiere al estado anterior de la salida

Latch JK

Tratemos de modificar el comportamiento para el caso cuando las entradas son (1, 1):

Latch JK:

 

Con $S, R = (1, 1)$:

- El valor de las salidas está ahora definido.
- El **circuito oscila** (estado inestable).

Tabla de verdad:

J	K	Q	\overline{Q}
1	0	1	0
0	1	0	1
0	0	Q^*	\overline{Q}^*
1	1	\overline{Q}^*	Q^*

Latch D

- Nos permite almacenar 1 bit
- Tiene una entrada de **datos** y una de **control**

Latch D:

 


Tabla de verdad:

D	C	Q	\overline{Q}
1	0	Q^*	\overline{Q}^*
0	1	0	1
0	0	Q^*	\overline{Q}^*
1	1	1	0

En este caso el circuito es estable en todos los estados. Sin embargo:


- Los tiempos no se pueden predecir (dependen de D)
- Puede causar carreras si existe un lazo en el circuito externo.

6

Sincronizando...

Como vimos en la primer parte, nos interesa poder tener un control de los momentos de transición de estados \Rightarrow **CLOCK**

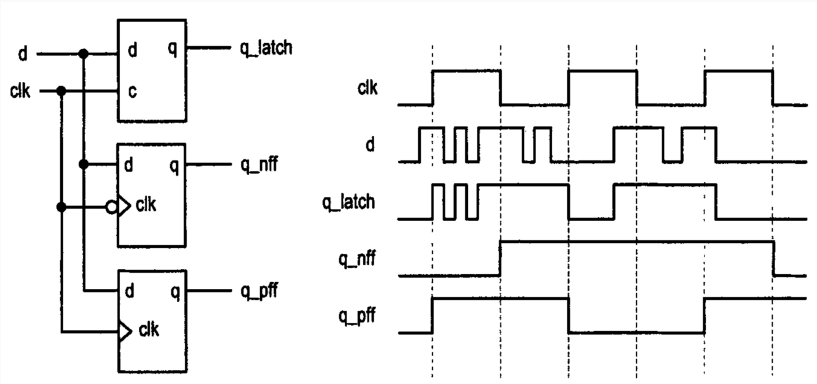
Vimos también que ser reactivo al nivel de una señal no es conveniente \Rightarrow **Sensibilidad al flanco**





7

Detector de flanco

 Necesitamos un circuito que se comporte de la siguiente manera:



  Entonces, aprovechando los tiempos de propagación:



8

Flip-Flop D (Delay)

Ahora nuestro latch es sólo sensible a los flancos ascendentes de clock, entonces:

Lo podemos representar:

 


Tabla de verdad:

D	clk	Q_{T+1}	$\overline{Q_{T+1}}$
1	0	Q_T	$\overline{Q_T}$
0	1↑	0	1
0	0	Q_T	$\overline{Q_T}$
1	1↑	1	0


Siendo $T = n \cdot T_{clock}$ y $T + 1 = (n + 1) T_{clock}$, donde:

- T_{clock} es el período del clock (tiempo que dura un ciclo)
- n es una cierta cantidad de pulsos de clock

9

Flip-Flop D (Delay)

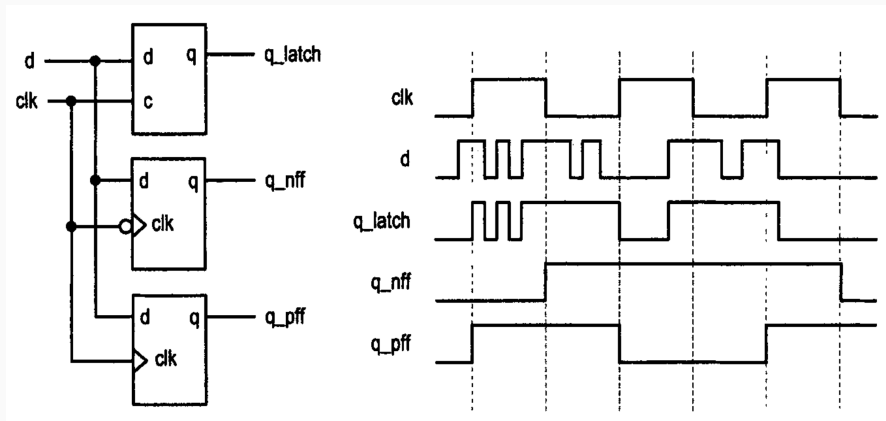Ahora podemos entender bien las diferencias:



Flip-Flop J-K

Volviendo al latch J-K, ahora con detección de flanco podemos obtener un comportamiento más adecuado:

Ahora lo podemos representar como:

 


Tabla de verdad:

J	K	clk	Q_{T+1}	\overline{Q}_{T+1}
1	0	1↑	1	0
0	1	1↑	0	1
0	0	1↑	Q_T	\overline{Q}_T
1	1	1↑	\overline{Q}_T	Q_T
x	x	0	\overline{Q}_T	Q_T

Ahora en el caso crítico donde $J, K = (1, 1)$ la salida tiene un estado y un tiempo de cambio bien definido:


Se niega el valor anterior cada 1 colck

Registros

Ya vimos como un FF D puede almacenar un bit... ¡pero sólo durante un clock!


- Debemos poder elegir con una entrada adicional de control por cuanto tiempo queremos almacenar \Rightarrow enable.

¡Sencillo!:

 

Registro de N-bits

 Podemos componer la solución anterior para poder almacenar N bits:





Componentes de Tres Estados

Noción Eléctrica

Símbolo

Tabla de Verdad

  


A	B	C
0	1	0
1	1	1
-	0	Hi-Z

Hi-Z significa "alta impedancia", es decir, que tiene una resistencia alta al pasaje de corriente. Como consecuencia de esto, podemos considerar al pin C como desconectado del circuito.

14

Componentes de Tres Estados

 


IMPORTANTE: Sólo deben ser usados a la salida de componentes para permitirles conectarse a un medio compartido (bus).

15

Ejercicio 0

- Diseñar un registro de 3 bits. El mismo debe contar con 3 entradas e_0, \dots, e_2 para ingresar el dato a almacenar, 3 salidas s_0, \dots, s_2 para ver el dato almacenado y las señales de control CLK, RESET y WRITEENABLE.
- Modificar el diseño anterior agregándole componentes de 3 estados para que sólo cuando se active la señal de control ENABLEOUT muestre el dato almacenado.
- Modificar nuevamente el diseño para que e_i y s_i estén conectadas entre sí al mismo tiempo teniendo en lugar de 3 entradas y 3 salidas, 3 entrada-salidas


Solución - Ejercicio 0.a

 


16

17

Solución - Ejercicio 0.b

 


Solución - Ejercicio 0.c

 

Ejercicio 1

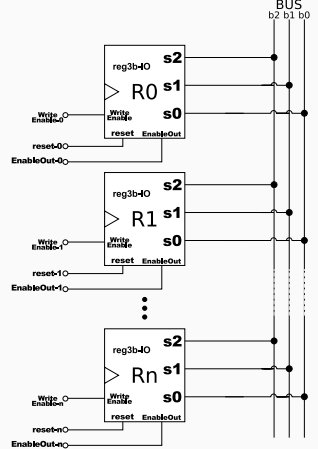- a) Realizar el esquema de interconexión de n registros como el diseñado
- b) Dar una secuencia de valores de las señales de control para que se copie el dato del R1 al R0



Señales de control:


R0	R1	...	Rn
WriteEnable-0	WriteEnable-1	...	WriteEnable-n
reset-0	reset-1	...	reset-n
EnableOut-0	EnableOut-1	...	EnableOut-n

Inician todas las señales en 0. Luego se sigue la siguiente secuencia:

- EnableOut-1 ← 1
- WriteEnable-0 ← 1
- ...clk....
- WriteEnable-0 ← 0
- EnableOut-1 ← 0

Memorias (intro)

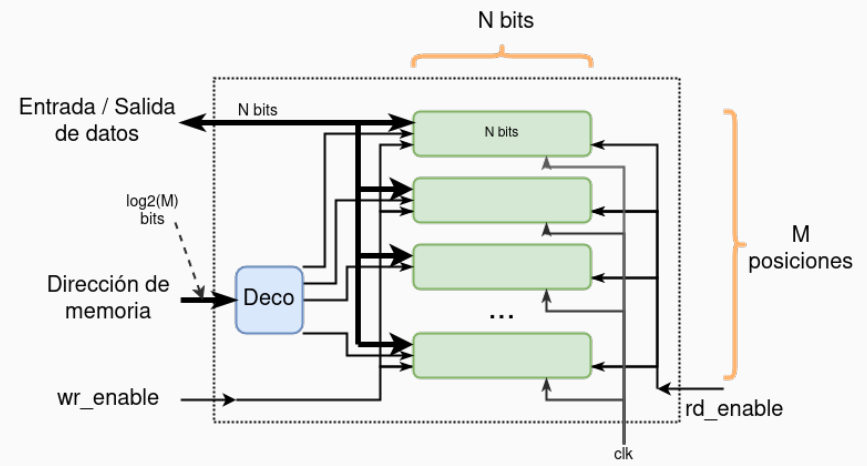Conceptualmente podemos pensar una memoria como M posiciones de almacenamiento de N bits cada una. Debemos poder seleccionar a cuál queremos acceder



La práctica...

- Con lo visto hoy pueden realizar toda la **Práctica 2**.
- Pueden usar el purpleLogisim evolution (Requiere Java 16 o superior. Para ejecutarlo, teclear en una consola `java -jar logisim-evolution-3.8.0-all.jar` desde la carpeta donde se encuentra el archivo descargado.)
- El próximo jueves deberíamos tener el **primer taller** de la materia, el cual es **obligatorio**. Será en los laboratorios del pabellón **Cero+Infinito** (ver cuales en el cronograma que está en el campus).
- Bibliografía recomendada: *The Essentials of Computer Organization and Architecture* - Linda Null - Capítulo 3